

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. За яких умов у колі протікає електричний струм?
2. Склади електричне коло, у якому буде декілька споживачів енергії, наприклад, дві лампочки, дзвінок, двигун.
3. Досліди будову електричного ліхтарика. Намалюй схему електричного кола в ліхтарику.
4. Які джерела струму і якої напруги використовують у мобільних телефонах, автомобілях і квартирах?