

ЯК ЗАСВІТИТИ ЛАМПОЧКУ?

Тобі знадобляться: батарейка з напругою 1,5 V; лампочка від ліхтарика; 2 вкриті ізоляцією провідники завдовжки 20 см; ножиці; клейка стрічка.

Що треба робити:

1. Зачисть на кінцях провідників приблизно 2 см ізоляції. Не пошкодь мідних провідників!
2. Один кінець приєднай до позитивного полюса батареї, інший кінець — до негативного.
3. Один вільний кінець обмотай навколо металевого цоколя лампочки, інший— приклади до контактного носика.
4. Якщо коло замкнене, лампочка засвітиться.